
Basys3 Fusion Final Project

HW Design with VerilogHDL

Group No. 5

-장 환
-최현우
-윤종민
-권혁진

Presentation



발표 순서

1


HC-SR04

2

DHT11

3

Merge

 

목차

1

개요

2

상세설계

3

검증

4


결과

5

문제 해결

6

마무리

 

SR04

1. 개요
2. 상세설계
3. 검증
4. 결과
5. 문제해결



1. 개요

1. SPEC



개요

1.spec

-Board

-HC-SR04




HC-SR04

- Operating Voltage : 5v(3.3v)
- Operating Current : 15mA
- Operating Frequency : 40KHz
- Measurement Distance : 2cm ~ 4m
- 4 connect pins : VCC, GND, ECHO, TRIG

개요

1. SR-04 Project Goal

Ultrasonic sensor control

 

Summary

- 초음파 송신부(Trig), 수신부(Echo) 제어회로로 구성 되어 초음파를 제어해 거리 측정
- FND 거리 값 측정
- UART SENDER을 이용한 결과 값 확인

2. 상세설계

1. FSM&ASM

2. Block Diagram


3. Buttons & Switches




상세설계

1. FSM & ASM

FSM

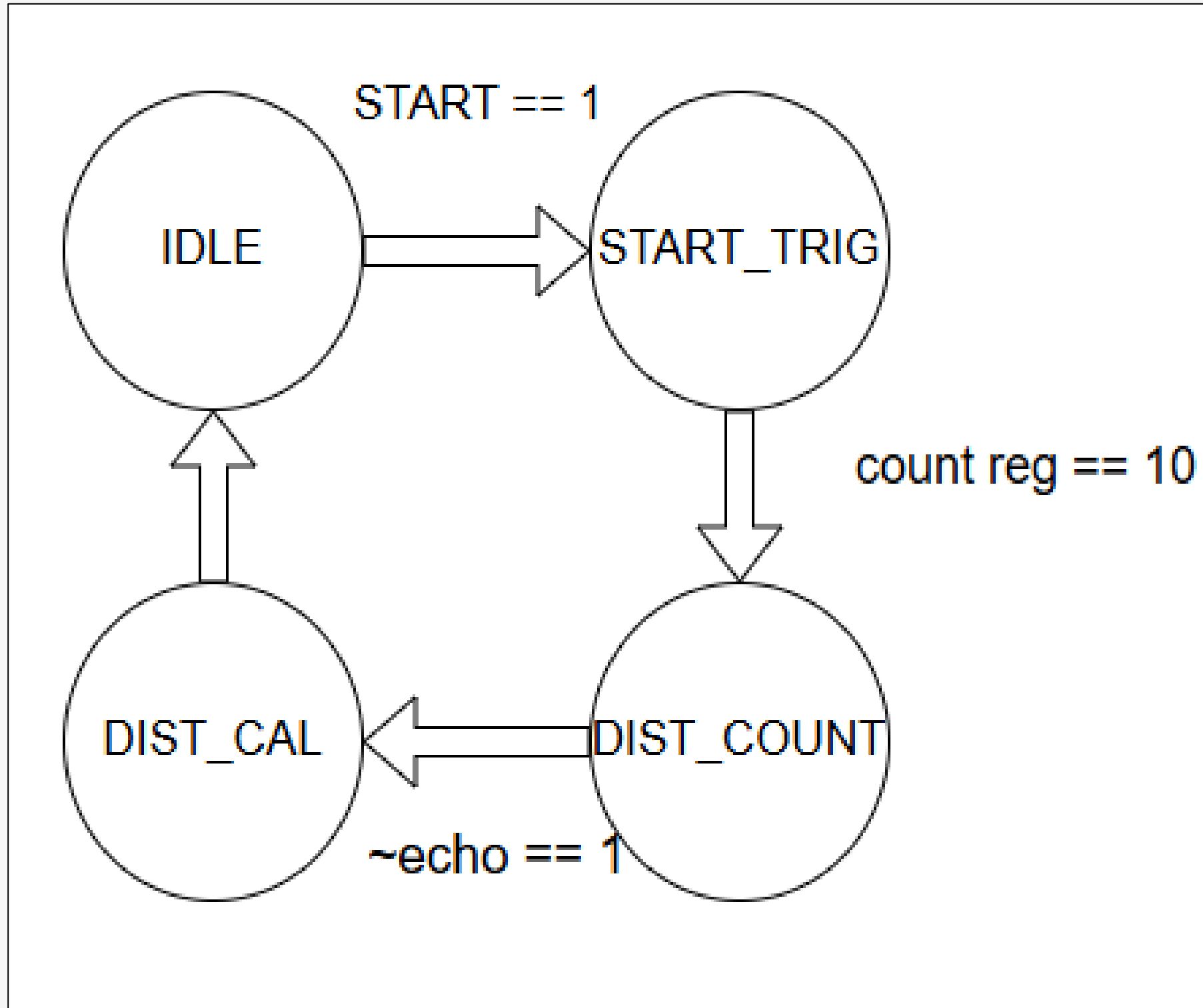


ASM

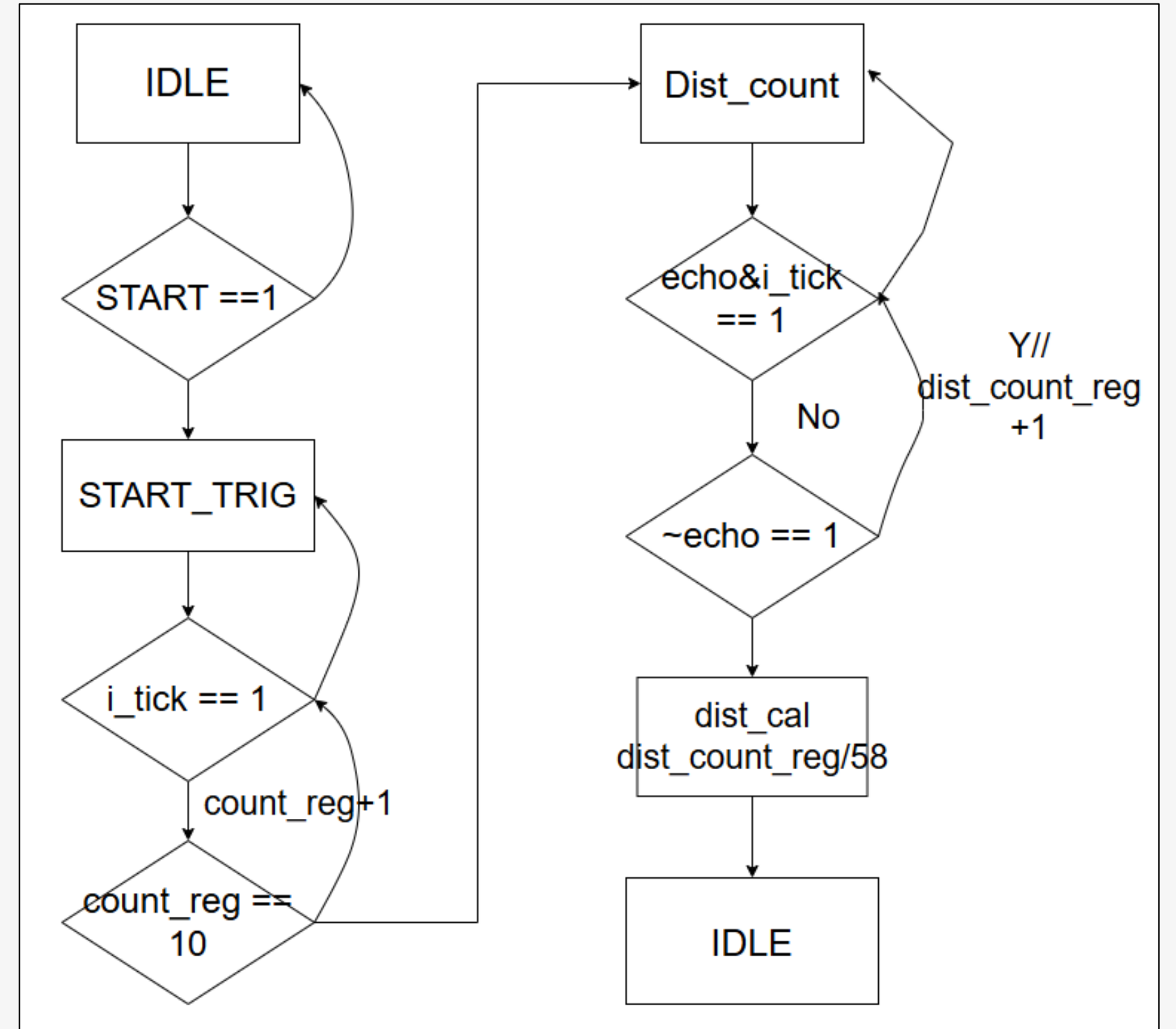

상세설계

2. Full HW Architecture


- SR04 Block Diagram

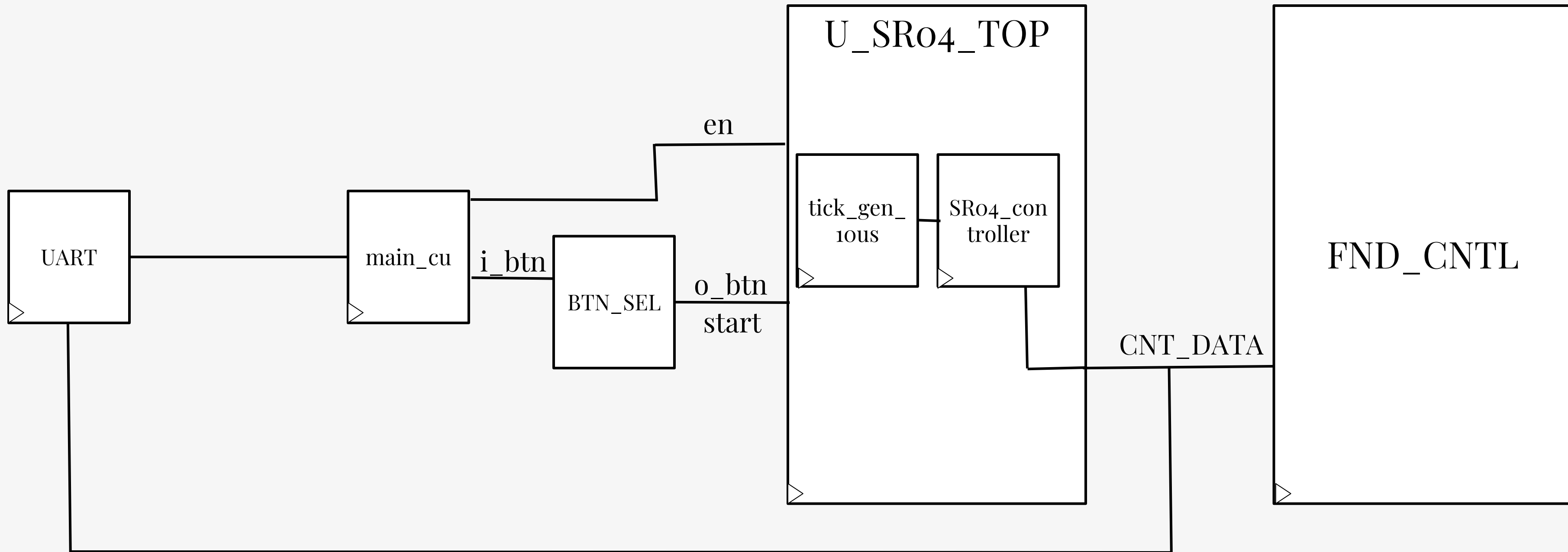

상세설계


2. Block Diagram

- Controller Block Diagram

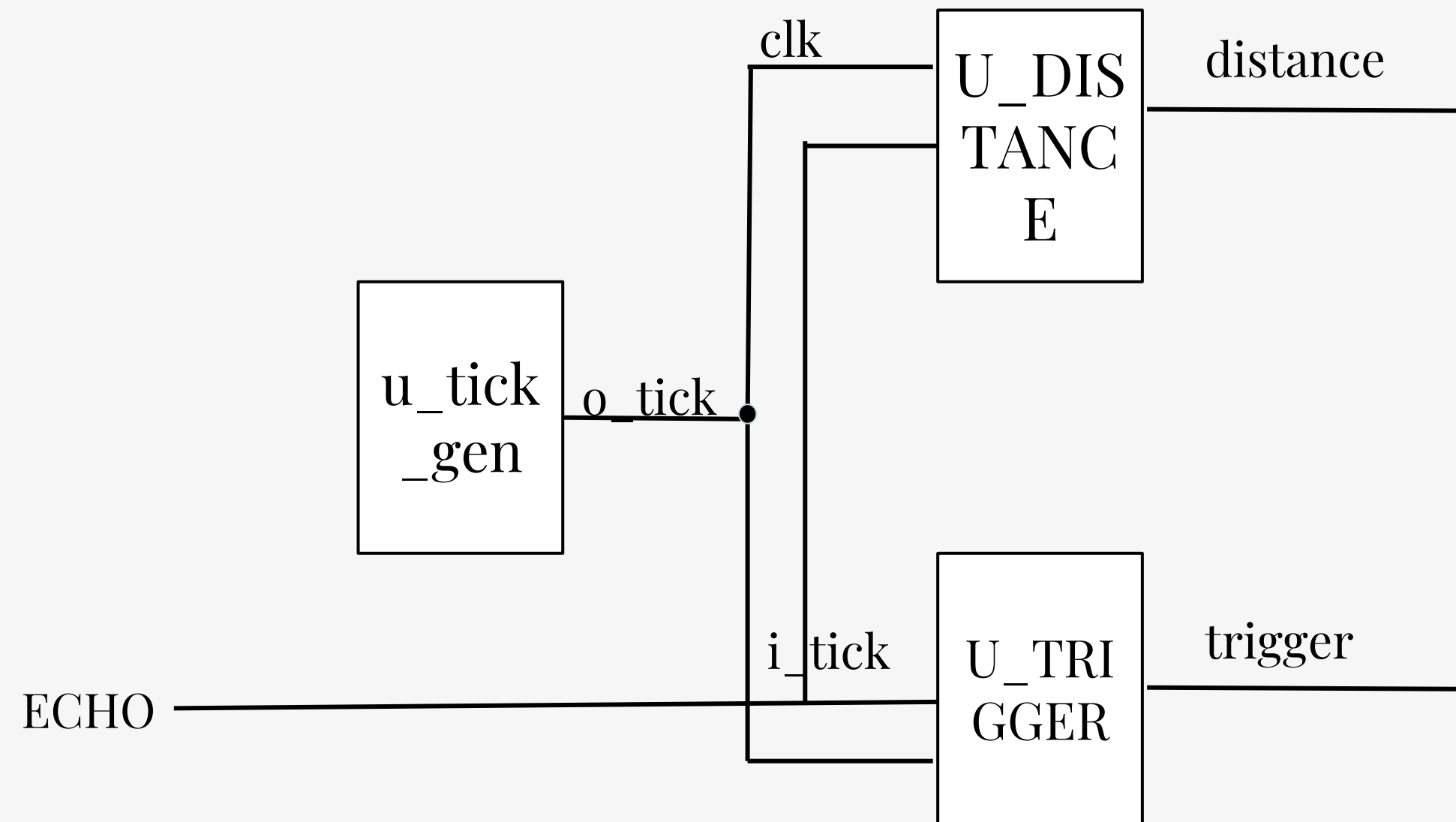

상세설계

3. Buttons & Switches

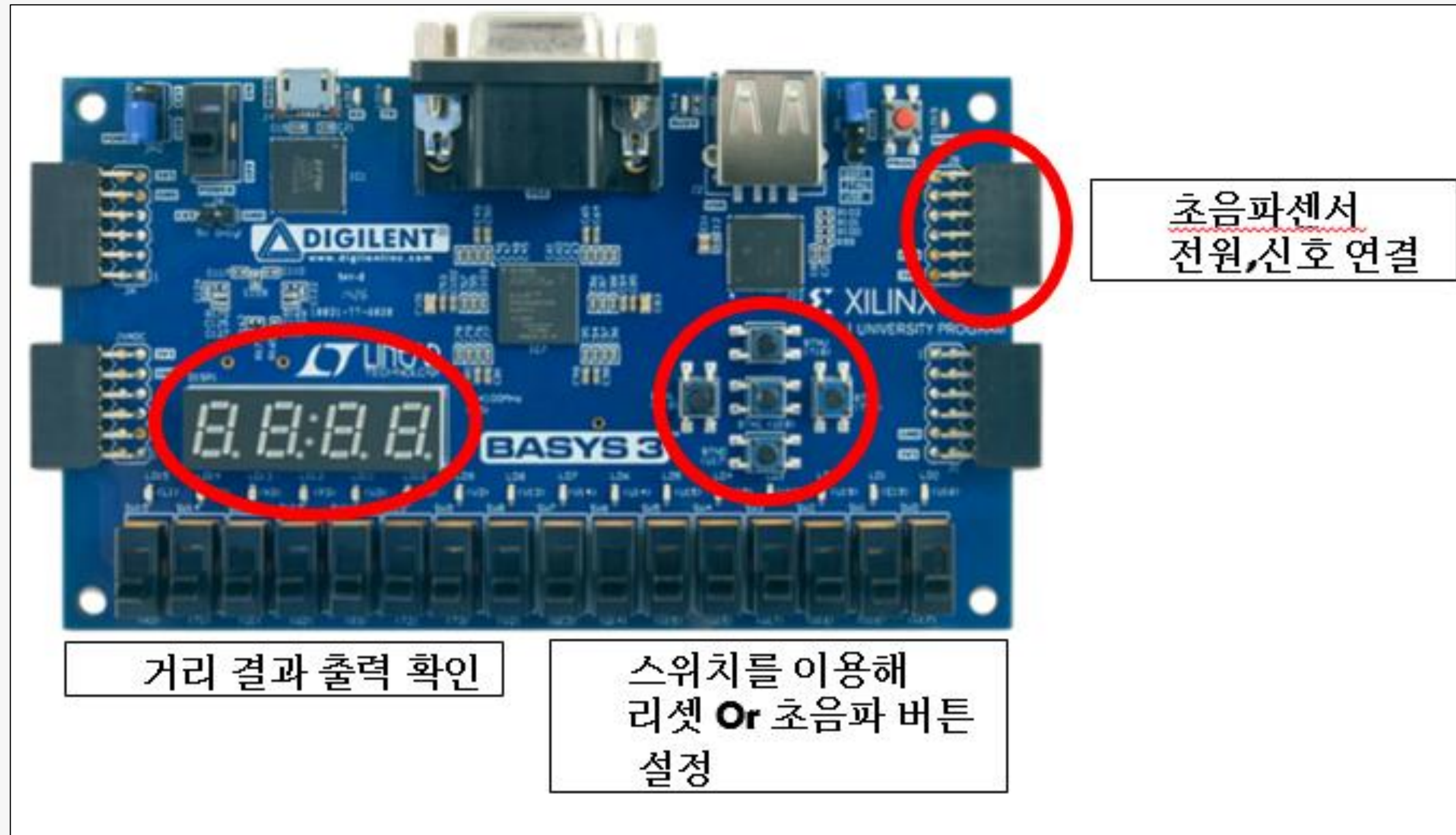

3. 검증

1. Code

2. Simulation



검증

1. Code

Top Module

```
module sr04_ctrl (  
    input clk,  
    input rst,  
    input start,  
    input echo,  
  
    output trig,  
    output [9:0] distance,  
    output dist_done  
);  
  
    wire w_o_tick_1mhz;  
  
    tick_gen U_TICK_GEN_1MHZ (  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .o_tick_1mhz(w_o_tick_1mhz)  
    );  
  
    start_trigger U_START_TRIG (  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .i_tick(w_o_tick_1mhz),  
        .btn_trig(start),  
        .o_sr04_trig(trig)  
    );  
  
    distance_calculator U_DIST_CAL (  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .i_tick(w_o_tick_1mhz),  
        .echo(echo),  
        .distance(distance),  
        .done(dist_done)  
    );  
  
endmodule
```

1 Mhz Tick 생성기

Trig Pulse 생성기

Distance(거리) 계산기

검증

1. Code

Start Tirg Module

```
module start_trigger (  
    input clk,  
    input rst,  
    input i_tick,  
    input btn_trig,  
  
    output o_sr04_trig  
);  
  
reg start_reg, start_next;  
reg sr04_trig_reg, sr04_trig_next;  
reg [3:0] cnt_reg, cnt_next;  
  
assign o_sr04_trig = sr04_trig_reg;  
  
always @(posedge clk or posedge rst) begin  
    if (rst) begin  
        start_reg <= 0;  
        sr04_trig_reg <= 0;  
        cnt_reg <= 0;  
    end else begin  
        start_reg <= start_next;  
        sr04_trig_reg <= sr04_trig_next;  
        cnt_reg <= cnt_next;  
    end  
end  
end
```

```
always @(*) begin  
    start_next = start_reg;  
    cnt_next = cnt_reg;  
    sr04_trig_next = sr04_trig_reg;  
    case (start_reg)  
        1'b0: begin  
            cnt_next = 0;  
            sr04_trig_next = 1'b0;  
            if (btn_trig) begin  
                start_next = 1'b1;  
            end  
        end  
        1'b1: begin  
            if (i_tick) begin  
                sr04_trig_next = 1'b1;  
                cnt_next = cnt_reg + 1;  
                if (cnt_reg == 10) begin  
                    start_next = 0;  
                end  
            end  
        end  
    endcase  
end  
endmodule
```

→ IDLE 상태

→ TRIG 발생 상태

검증

1. Code

Distance Module

```
module distance_calculator (  
    input clk,  
    input rst,  
    input i_tick,  
    input echo,  
  
    output [9:0] distance,  
    output done  
);  
  
reg start_reg, start_next;  
reg done_reg, done_next;  
reg [15:0] cnt_reg, cnt_next;  
reg [9:0] distance_reg, distance_next;  
  
assign distance = distance_reg;  
assign done = done_reg;  
  
always @(posedge clk or posedge rst) begin  
    if (rst) begin  
        start_reg <= 0;  
        done_reg <= 0;  
        cnt_reg <= 0;  
        distance_reg <= 0;  
    end else begin  
        start_reg <= start_next;  
        done_reg <= done_next;  
        cnt_reg <= cnt_next;  
        distance_reg <= distance_next;  
    end  
end  
end
```


```
always @(*) begin  
    start_next = start_reg;  
    done_next = done_reg;  
    cnt_next = cnt_reg;  
    distance_next = distance_reg;  
  
    case (start_reg)  
        1'b0: begin  
            done_next = 0;  
            if (echo) begin  
                start_next = 1;  
                cnt_next = 0;  
                distance_next = 0;  
            end  
        end  
        1'b1: begin  
            if (i_tick) begin  
                if (!echo) begin  
                    done_next = 1;  
                    start_next = 0;  
                end else begin  
                    cnt_next = cnt_reg + 1;  
                    if (cnt_next == 58) begin  
                        distance_next = distance_reg + 1;  
                        cnt_next = 0;  
                    end  
                end  
            end  
        end  
    endcase  
end  
endmodule
```

→ IDLE 상태


→ MUSURING 상태

검증


2. simulation

 

tick 간격은 1us
simulation에서도 됨

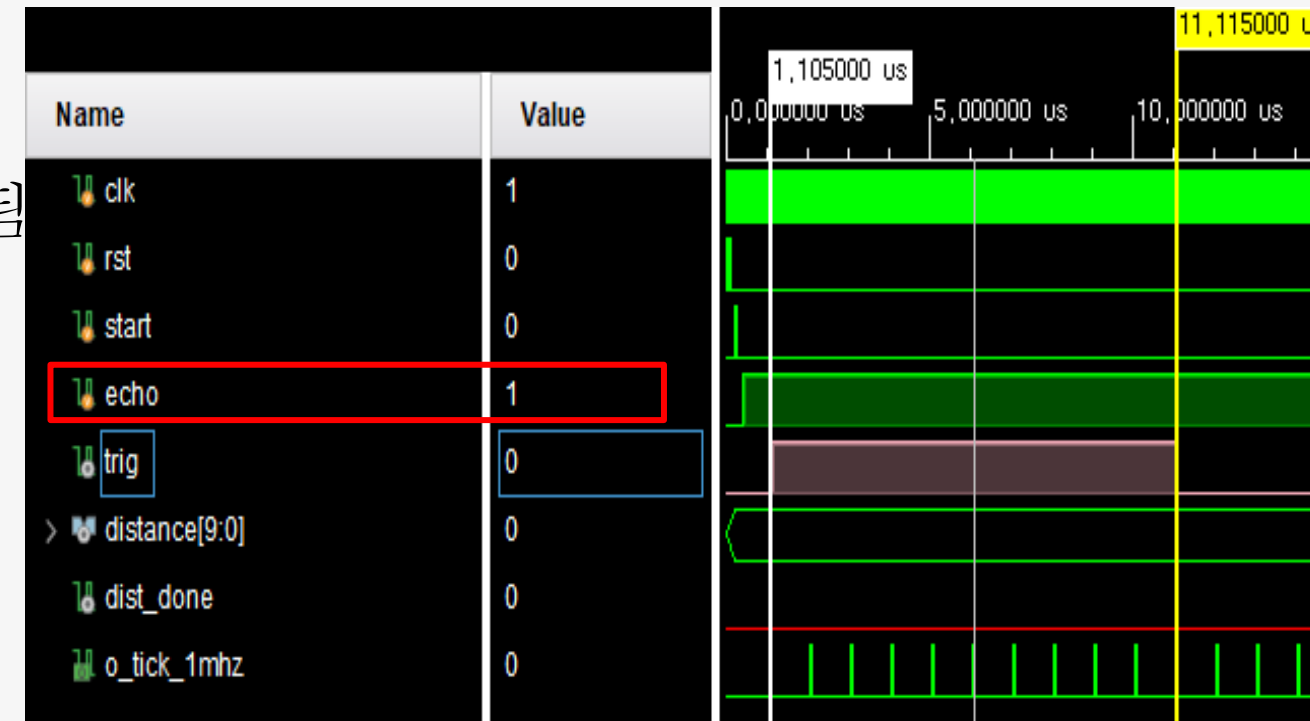

trig또한 10us동안
지속

 

— $2088/58 == 36$ distance또한 잘 측정되고 있다

측정 종료 후 dist_done신호도 이상 무

검증

2. simulation



랜덤값으로 시뮬레이션
돌린 결과

$$3404 - 2186 = 1217$$

$$1218 * 58 = 21$$

4. 결과


1. Summary



결과

1. SR-04 Features Summary

```
0....|....1....|....2
ULTRASONIC => 175cm
```

 

5. 문제 해결


1. Problem & Solution



문제 해결

58 Count Divider Slack


Problem(Divider)

 

Long Critical Path

→ Negative Slack

Solution(Counter)

 

Decrease Critical Path

→ Solve Slack

→ 58 Tick 나눗셈기를 Counter로 해결

검증

1. code

[Timing 38-282] The design failed to meet the timing requirements. Please see the timing summary report for details on the timing violations.

Summary	
Name	Path 1
Slack	-0.245ns
Source	U_SR04_TOP/U_DIST_CAL/cnt_reg_reg[6]_replica/C (rising edge-triggered cell FDCE clocked by sys_clk_pin {rise@0.000ns fall@5.000ns period=10.000ns})
Destination	U_SR04_TOP/U_DIST_CAL/distance_reg_reg[4]/D (rising edge-triggered cell FDCE clocked by sys_clk_pin {rise@0.000ns fall@5.000ns period=10.000ns})
Path Group	sys_clk_pin
Path Type	Setup (Max at Slow Process Corner)

```
1'b1: begin
    if (i_tick) begin
        if (!echo) begin
            done_next = 1;
            distance_next = (cnt_reg / 58);
            start_next = 0;
        end else begin
            cnt_next = cnt_reg + 1;
        end
    end
end
```

<Before improvement>

```
1'b1: begin
    if (i_tick) begin
        if (!echo) begin
            done_next = 1;
            start_next = 0;
        end else begin
            cnt_next = cnt_reg + 1;
            if (cnt_next == 58) begin
                distance_next = distance_reg + 1;
                cnt_next = 0;
            end
        end
    end
endcase
end
```

<After improvement>

→ 58 Tick 나눗셈기를 Counter로 해결한 코드

DHT11

1. 개요
2. 상세설계
3. 검증
4. 결과
5. 문제해결
6. 고찰



개요

1.spec

-Board


-DHT11

DHT11

-3 pins

-Temperature & Humidity sensor


-1 Led

 

개요

1. DHT11 Project Goal

DHT11 sensor control

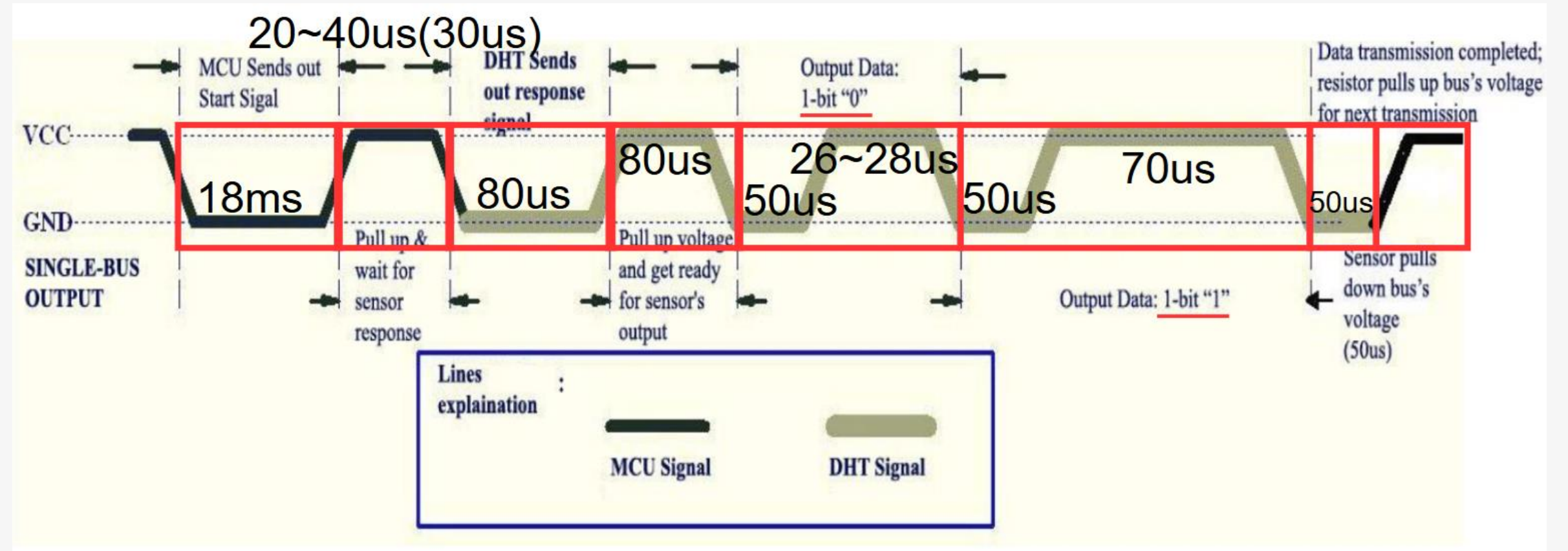

Summary

- 수분으로 인한 전극간 전류로 습도 측정
- 온도에 따라 변하는 저항값(서미스터)로 온도 측정
- Half duplex communication
- 결과 값은 FND 표기
- UART SENDER를 이용한 결과 값 확인

8bit integral RH data + 8bit decimal RH data + 8bit integral T data + 8bit decimal T data + 8bit check sum

2. 상세설계

1. FSM&ASM

2. Block Diagram


3. Buttons & Switches



상세설계

1. FSM & ASM


FSM

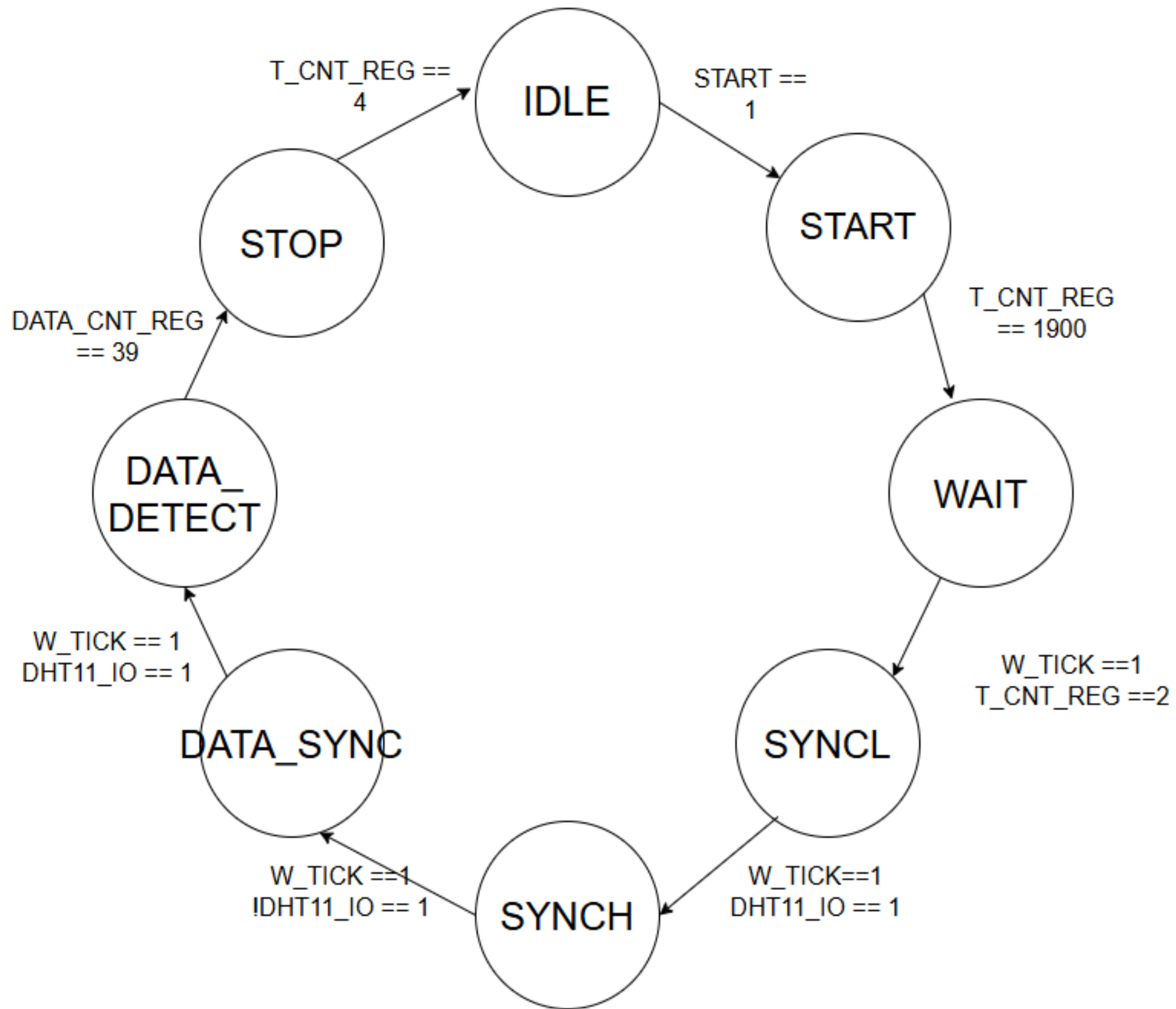

상세설계

1. FSM & ASM


ASM

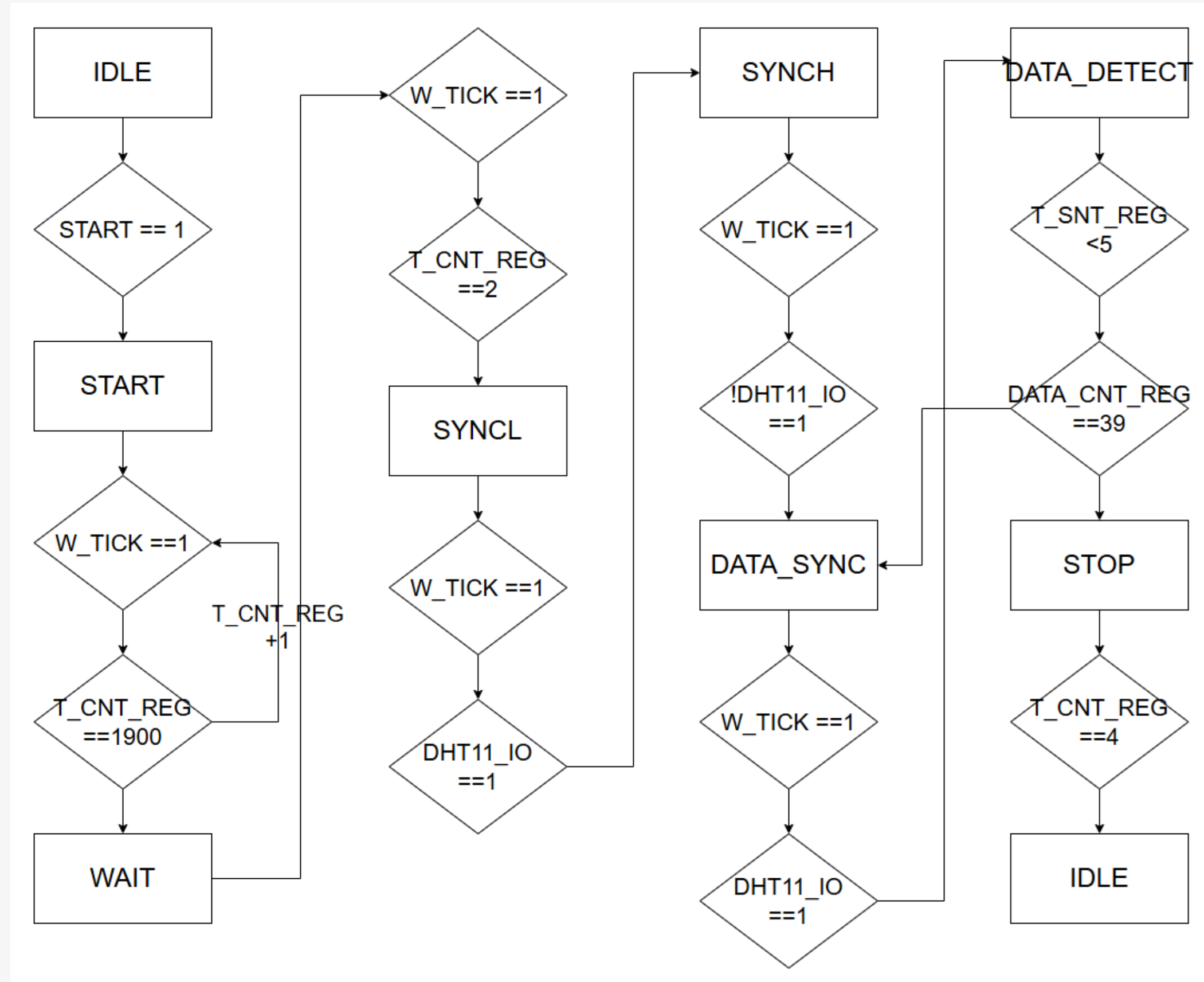


상세설계

2. Full HW Architecture

- DHT11 Block Diagram

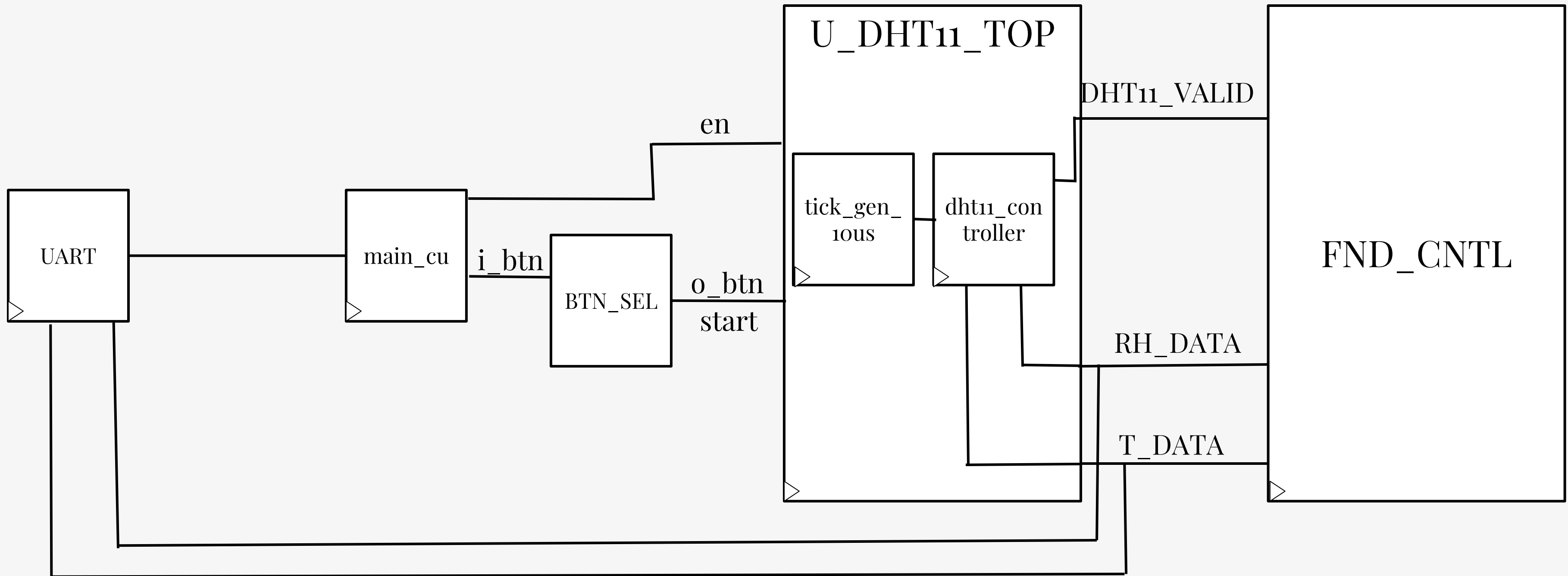


 

3.검증

1. Code

2. Simulation

 

검증

code

```
DATA_DETECT: begin //각자, 1길이 count
    if (w_tick) begin
        if (!dht11_io) begin
            if (t_cnt_reg < 5) begin //data 입력 0
                data_next = {data_reg[38:0], 1'b0};
            end else begin //data 입력 1
                data_next = {data_reg[38:0], 1'b1};
            end

            if (data_cnt_reg == 39) begin //state 이동
                data_cnt_next = 0;
                n_state = STOP;
                t_cnt_next = 0;
            end else begin
                data_cnt_next = data_cnt_reg + 1;
                n_state = DATA_SYNC;
                t_cnt_next = 0;
            end
        end else begin
            t_cnt_next = t_cnt_reg + 1;
        end
    end
end
```

data in이 끝났을시 얼마나 지났냐를 판별하여 값 shift 입력

데이터를 40번 읽었을시 STOP으로 이동
그 이하일시 DATA_SYNC로 이동하여 값 읽기

tick마다 cnt를 올려 H의 길이 측정

검증

code

```
STOP: begin //각자
```

```
    if (w_tick) begin
```

```
        if (t_cnt_reg == 4) begin
```

```
            n_state = IDLE;
```

```
            dht11_done_next = 1'b1;
```

```
            valid_next = ((data_reg[39:32] + data_reg[31:24] +  
                           data_reg[23:16] + data_reg[15:8]) == data_reg[7:0]);
```

```
        end else begin
```

```
            t_cnt_next = t_cnt_reg + 1;
```

```
        end
```

```
    end
```

```
end
```



→ 50us 대기

→ done과 valid(checksum)신호 출력

검증

protocol




START → DHT_IO 0 출력
(19ms)

  

검증

protocol

Wait → Data Detect

   

Wait

Sync L

Data

Repeat Catching Data Until 40bits

Sync H


Data Sync

Catch Data & Shift Data

Data Shift Reg
40bit 중 8bit 일부


검증

protocol
STOP

 

검증

Function Random Test

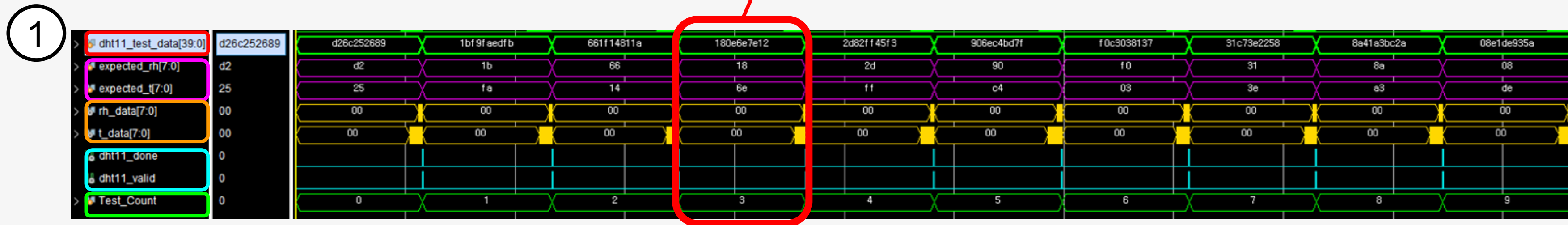

검증

Function Random Test

Test 1:

RH = 0xd2 (expected: 0xd2) [PASS]
Temp = 0x25 (expected: 0x25) [PASS]
Valid = 1 [PASS]

Test 2:

RH = 0x1b (expected: 0x1b) [PASS]
Temp = 0xfa (expected: 0xfa) [PASS]
Valid = 1 [PASS]

Test 3:

RH = 0x66 (expected: 0x66) [PASS]
Temp = 0x14 (expected: 0x14) [PASS]
Valid = 1 [PASS]

Test 4:

RH = 0x18 (expected: 0x18) [PASS]
Temp = 0x6e (expected: 0x6e) [PASS]
Valid = 1 [PASS]

Test 5:

RH = 0x2d (expected: 0x2d) [PASS]
Temp = 0xff (expected: 0xff) [PASS]
Valid = 1 [PASS]

```
// 출력 결과 비교 및 표시
$display("Test %0d:", i+1);
$display(" RH      = 0x%0h (expected: 0x%0h) %s", rh_data, expected_rh,
        (expected_rh == rh_data) ? "[PASS]" : "[FAIL]");
$display(" Temp    = 0x%0h (expected: 0x%0h) %s", t_data, expected_t,
        (expected_t == t_data) ? "[PASS]" : "[FAIL]");
$display(" Valid   = %b %s", dht11_valid,
        (dht11_valid) ? "[PASS]" : "[FAIL]");
end
```

Test 1:

RH Compare


RH = 0xd2 (expected: 0xd2) [PASS]

Temp Compare

Temp = 0x25 (expected: 0x25) [PASS]


Valid

Valid = 1 [PASS]

 

4. 결과


- 1. Problem
- 2. Solution

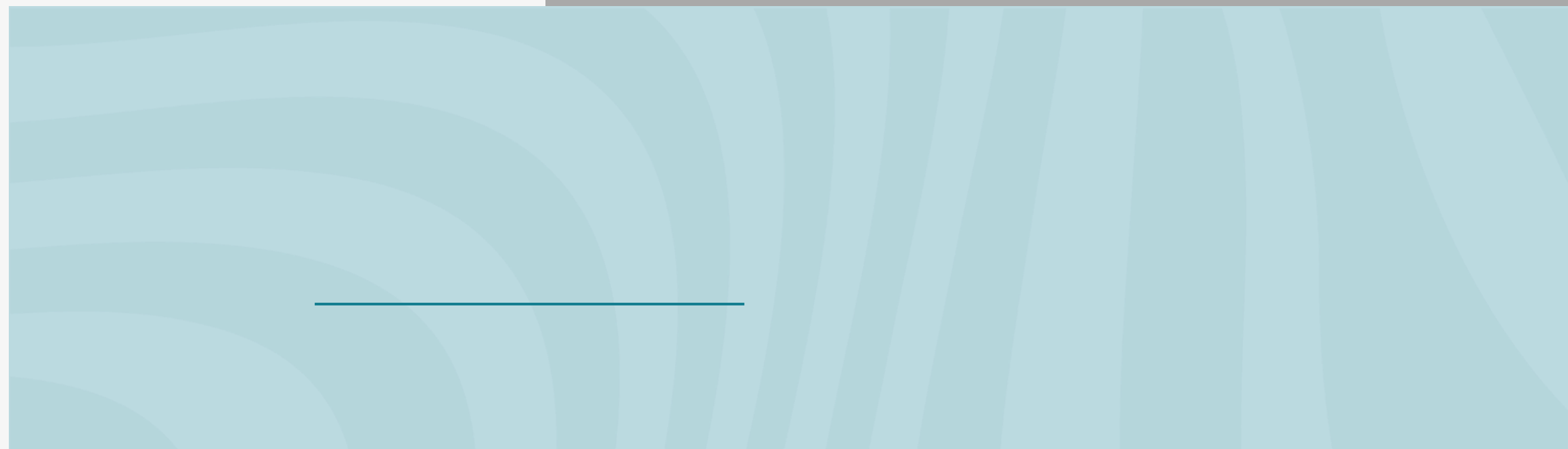

결과

0 1 2 3

T, RH => 24C 48%

 

5. 문제 해결

- 1. Problem
- 2. Solution



Merge

1. 개요
2. 상세설계
3. 검증
4. 결과
5. 문제해결
6. 고찰



개요

1.spec

-Board

-HC-SR04

-DHT11

BOARD SPEC



-16 users switches

-16 users leds

-5 users push buttons

-4 digit 7 segment display

-3.3v logic level

  

개요

1.spec -Board 입력

UART

실제 입력

M: SW[0] 토글

SW[1:0]: mode 변경

N: SW[1] 토글

SW[2]: 초/분 변경

E: en 활성화

SW[3]: en

W: 초/분 변경

LED[1:0]: mode 표시

U: UP BUTTON

LED[2]: 초/분

D: DOWN BUTTON

LED[3]: en

L: LEFT BUTTON

R: RIGHT BUTTON

개요

1.spec

-Board btn 입력


	watch	stopwatch	초음파 센서	온습도 센서
U	값 올림		측정	측정
D	값 내림			
L	선택 왼쪽(큰쪽) 이동			
R	선택 오른쪽(작은쪽) 이동			
G		시작		
S		정지		
C		clear		
ESC	reset	reset	reset	reset



상세설계

2. Block Diagram


- Top Block Diagram

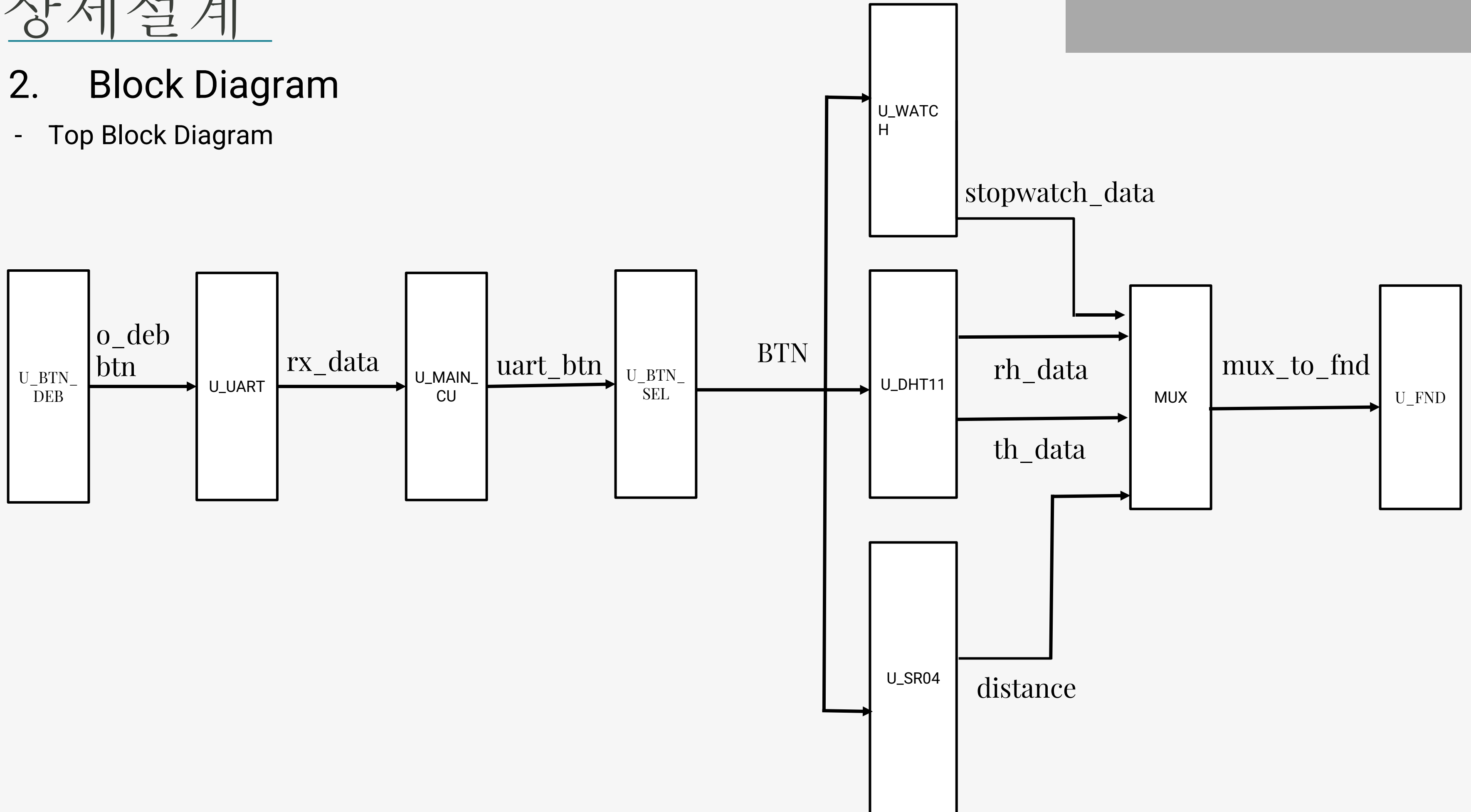

상세설계

2. Block Diagram


- Main Controller Block Diagram

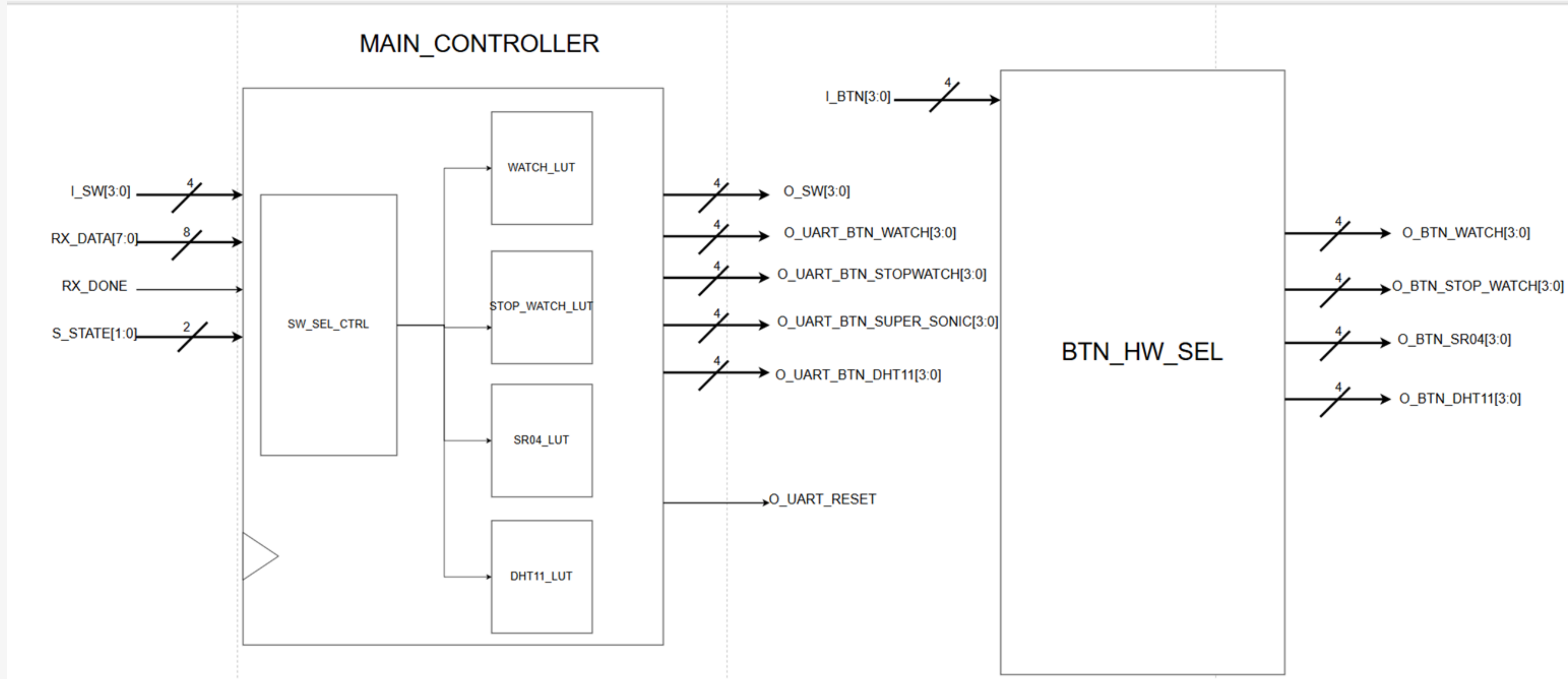

상세설계

2. Detail HW Architecture


- SW_SEL_CTRL & LUT

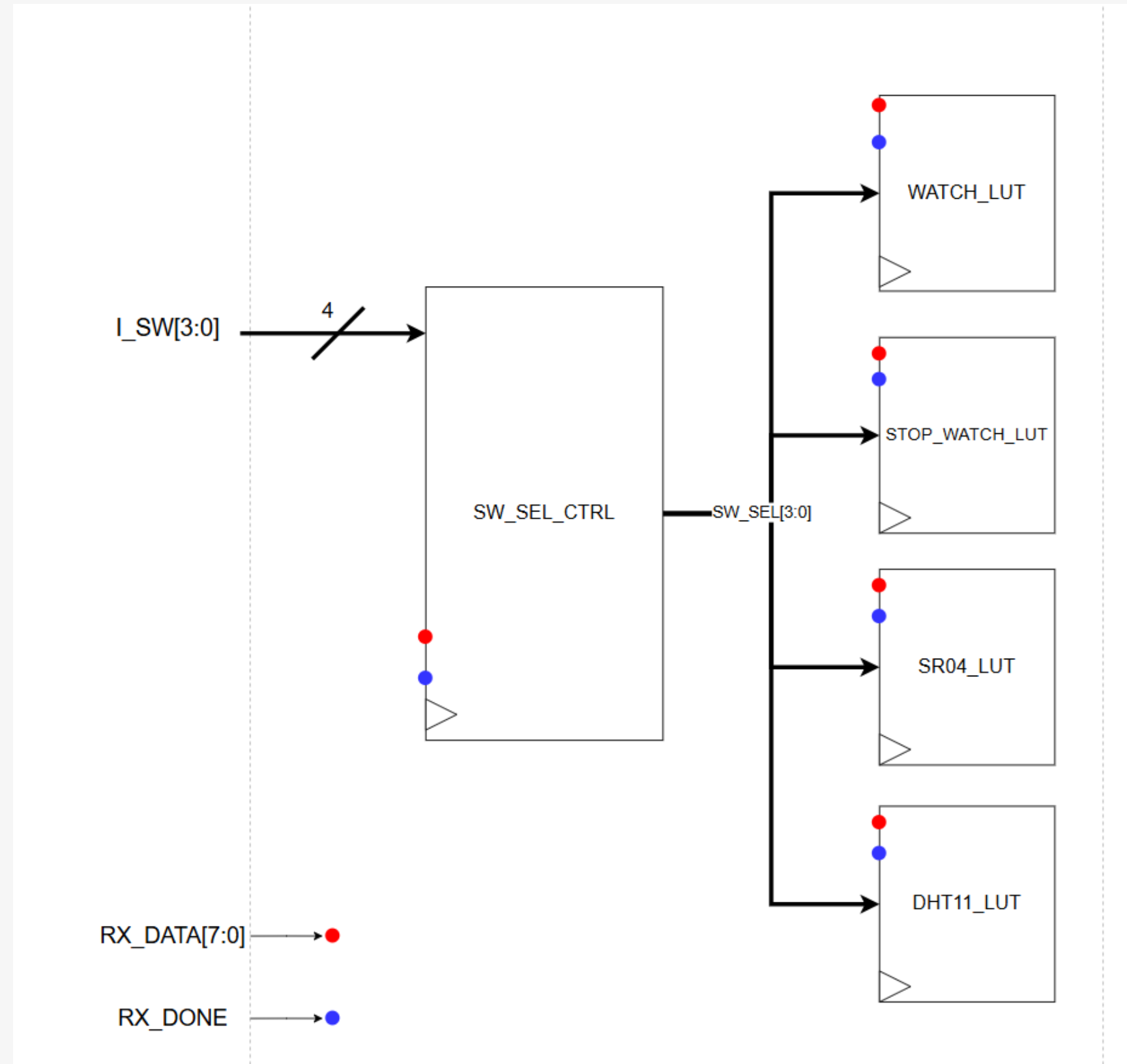

상세설계

2. Full HW Architecture

- BTN_HW_SEL

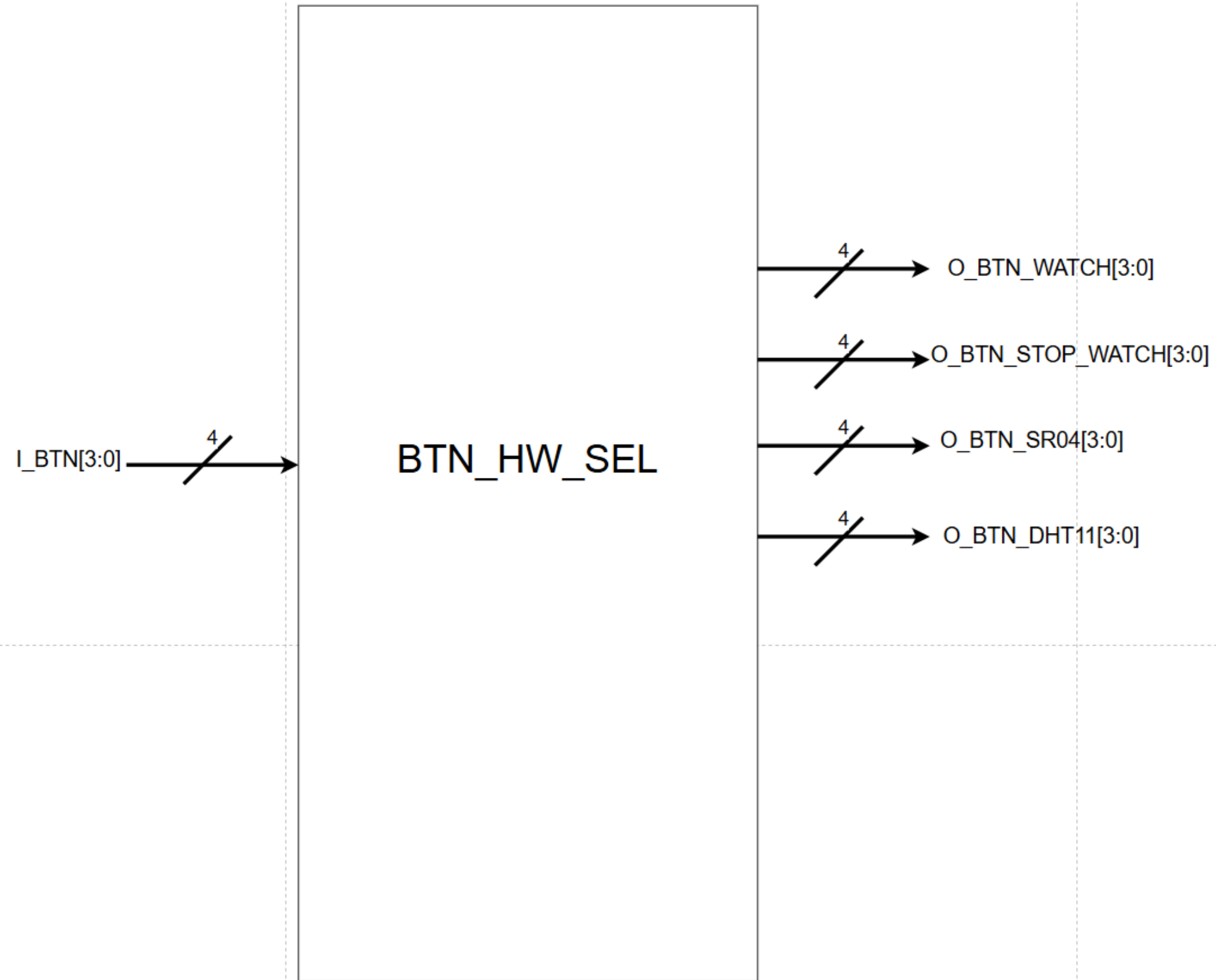

3. 검증

1. Code

2. Simulation



검증

code: sw select

```
if (rx_done) begin
    case (rx_data)
        // toggle switches
        8'h4D: begin // M: mode toggle sw0,
            r_sw_next = {r_sw[3:1], ~r_sw[0]};
        end
        8'h4E: begin // N: mode toggle sw1
            r_sw_next = {r_sw[3:2], ~r_sw[1], r_sw[0]};
        end
        8'h57: begin // W : watch, stopwatch 일때 초/분 switching
            r_sw_next = {r_sw[3], ~r_sw[2], r_sw[1:0]};
        end
        8'h45: begin // E: toggle sw2
            r_sw_next = {~r_sw[3], r_sw[2:0]};
        end

        // reset
        8'h1B: r_reset_next = 1'b1; // ESC
    endcase
end else begin
    // i_sw 변화 감지
    r_sw_next[0] = (i_sw[0] != prev_sw[0]) ? i_sw[0] : r_sw[0];
    r_sw_next[1] = (i_sw[1] != prev_sw[1]) ? i_sw[1] : r_sw[1];
    r_sw_next[2] = (i_sw[2] != prev_sw[2]) ? i_sw[2] : r_sw[2];
    r_sw_next[3] = (i_sw[3] != prev_sw[3]) ? i_sw[3] : r_sw[3];
end
```


uart로 들어온 입력을 통해 해당 부분만 toggle

물리 sw입력시, 이전과 달라졌다면 해당 부분만 toggle

검증

2. Full HW Architecture

- BTN_HW_SEL

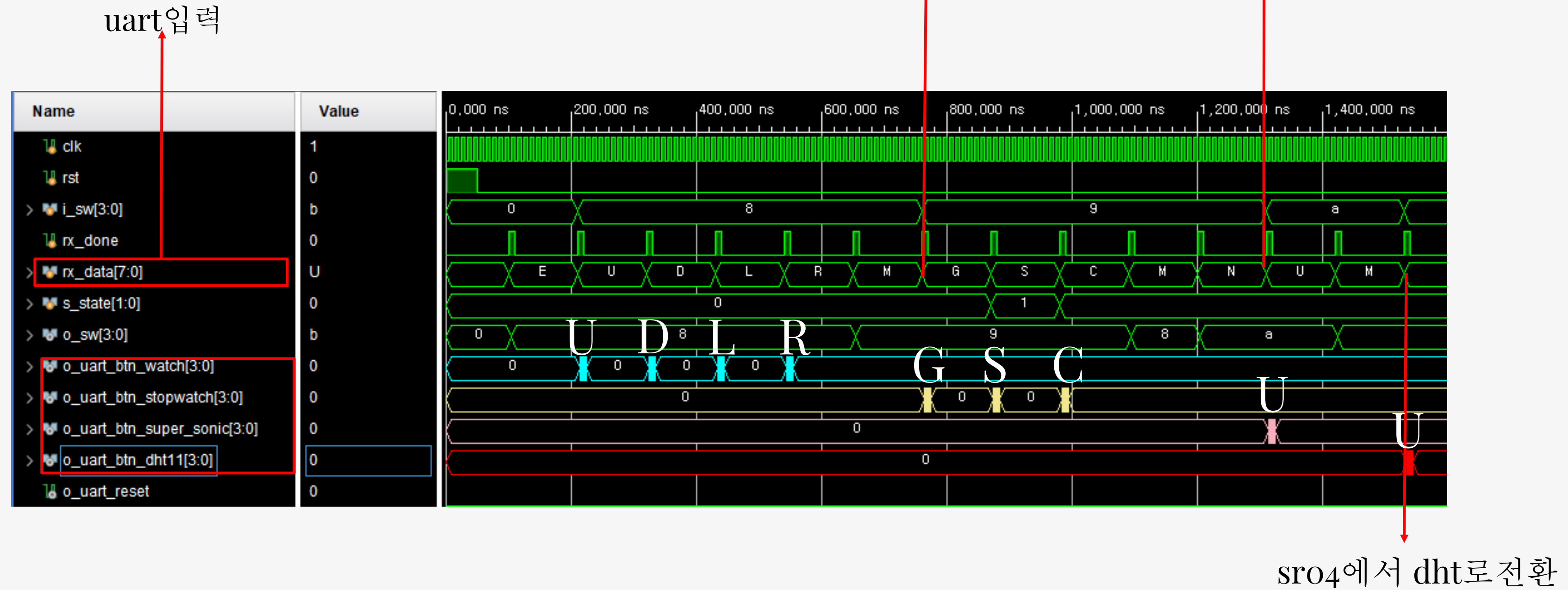

검증

code: ascii 변환

```
module data_to_ascii_watch (  
    input  [23:0] i_data,  
    output [63:0] o_data  
);  
    //msec  
    assign o_data[7:0]   = (i_data[6:0] % 10) + 8'h30;  
    assign o_data[15:8]  = (i_data[6:0] / 10) + 8'h30;  
    //sec  
    assign o_data[23:16] = (i_data[12:7] % 10) + 8'h30;  
    assign o_data[31:24] = (i_data[12:7] / 10) + 8'h30;  
    //min  
    assign o_data[39:32] = (i_data[18:13] % 10) + 8'h30;  
    assign o_data[47:40] = (i_data[18:13] / 10) + 8'h30;  
    //hour  
    assign o_data[55:48] = (i_data[23:19] % 10) + 8'h30;  
    assign o_data[63:56] = (i_data[23:19] / 10) + 8'h30;  
  
endmodule
```

data를 ascii로 변환

```
data_to_ascii_watch U_DtoA_WATCH (  
    .i_data(i_watch_data),  
    .o_data(w_watch_data)  
);  
  
data_to_ascii_watch U_DtoA_STOPWATCH (  
    .i_data(i_stopwatch_data),  
    .o_data(w_stopwatch_data)  
);  
  
data_to_ascii_super_sonic U_DtoA_SUPER_SONIC (  
    .i_data(i_super_sonic_data),  
    .o_data(w_super_sonic_data)  
);  
  
data_to_ascii_dht11 U_DtoA_DHT11 (  
    .i_data(i_dht11_data),  
    .o_data(w_dht11_data)  
);
```

인스턴스화

검증

code: FIFO로 IN

```
SEND_WATCH: begin
    if (~w_tx_full) begin
        if (send_cnt_reg < 22) begin
            send_next = 1'b1; //send tick 생성
            //상위부터 보내기
            case (send_cnt_reg)
                5'h0: send_data_next = 8'h57; //W
                5'h1: send_data_next = 8'h41; //A
                5'h2: send_data_next = 8'h54; //T
                5'h3: send_data_next = 8'h43; //C
                5'h4: send_data_next = 8'h48; //H
                5'h5: send_data_next = 8'h20; //SPACE
                5'h6: send_data_next = 8'h3D; // =
                5'h7: send_data_next = 8'h3E; // >
                5'h8: send_data_next = 8'h20; //SPACE
                5'h9:
                    send_data_next = w_watch_data[63:56]; //HOUR, 10
                5'hA:
                    send_data_next = w_watch_data[55:48]; //HOUR, 1
                5'hB: send_data_next = 8'h3A; //:
                5'hC:
                    send_data_next = w_watch_data[47:40]; //MIN, 10
                5'hD:
                    send_data_next = w_watch_data[39:32]; //MIN, 1
                5'hE: send_data_next = 8'h3A; //:
                5'hF:
                    send_data_next = w_watch_data[31:24]; //SEC, 10
                5'h10:
                    send_data_next = w_watch_data[23:16]; //SEC, 1
                5'h11: send_data_next = 8'h3A; //:
                5'h12:
                    send_data_next = w_watch_data[15:8]; //MSEC, 10
                5'h13:
                    send_data_next = w_watch_data[7:0]; //MSEC, 1
                5'h14: send_data_next = 8'h0D; // \r
                5'h15: send_data_next = 8'h0A; // \n
            endcase
            send_cnt_next = send_cnt_reg + 1;
        end else begin
            n_state = IDLE;
            send_next = 1'b0;
        end
    end else begin
        n_state = c_state;
    end
end
```

FIFO가 full이 아닐시, 순서대로 글자 입력

다 보냈을시, IDLE로 이동

full일시 현재 state에서 대기

검증

2. UART

- rx로 명령어 입력

Signal list for UART verification:


- clk
- rst
- baud_tick
- rx**
- valid
- i_watch_data[23:0]
- i_stopwatch_data[23:0]
- i_super_sonic_data[9:0]
- i_dht11_data[15:0]
- tx
- rx_done**
- rx_data[7:0]**
- full
- mem[0:15][7:0]
- c_state[2:0]



컨트롤 신호 입력

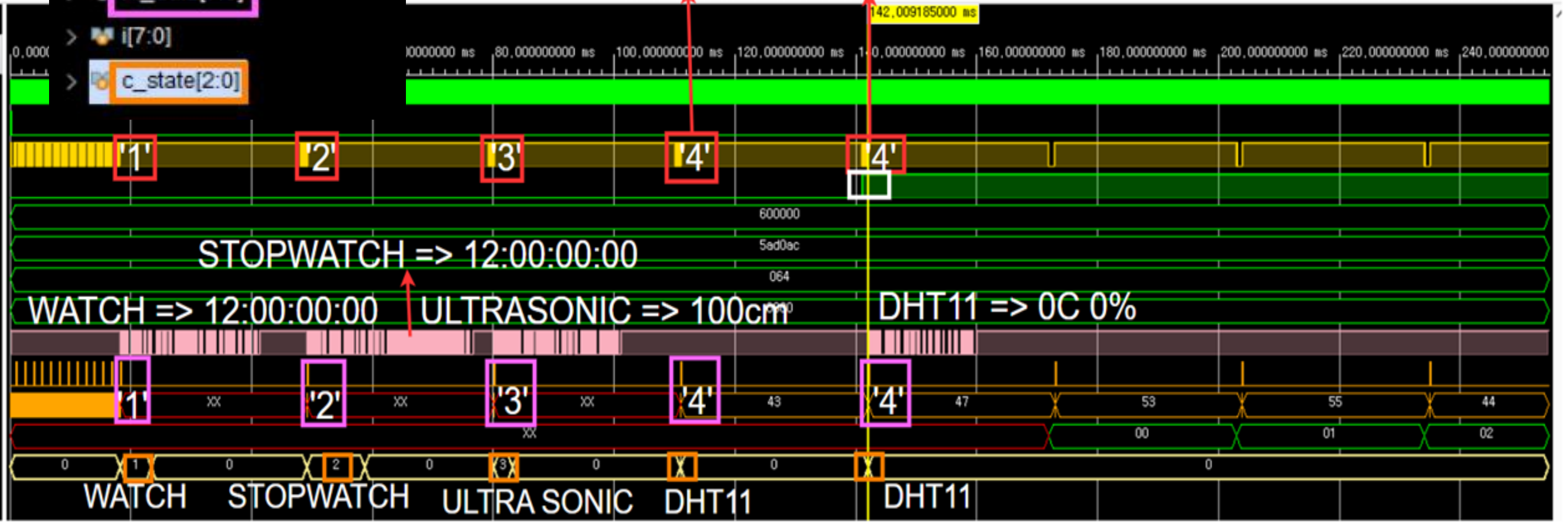2. UART


-
- Name**
- clk
 - rst
 - rx
 - valid
 - > i_watch_data[23:0]
 - > i_stopwatch_data[23:0]
 - > i_super_sonic_data[9:0]
 - > i_dht11_data[15:0]
 - tx
 - rx_done
 - > rx_data[7:0]



검증

2. UART


- full시 FIFO 입력 대기

 

검증

2. UART

- 0~149까지 순차 입력

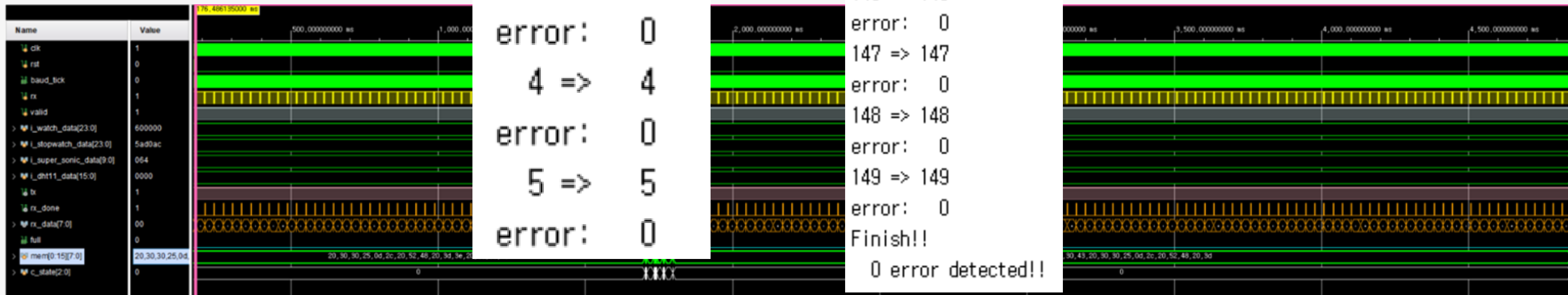


0~149까지 uart 입력

문제 해결


1. One-Wire 출력

→ Gate 수 감소

Problem

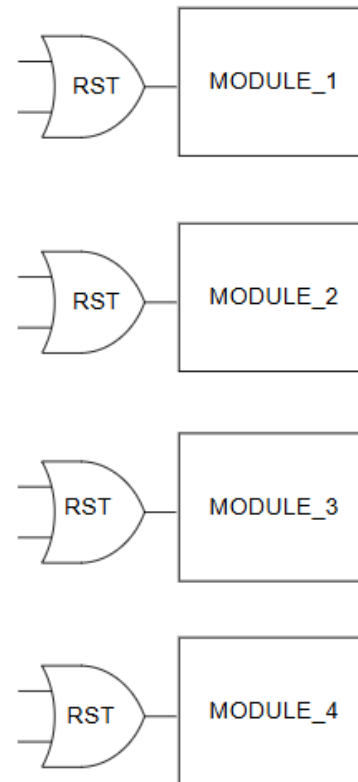


Solution

 

문제 해결


2. 팀원과의 코드 공유

→ 꾸준한 의사소통으로
해결

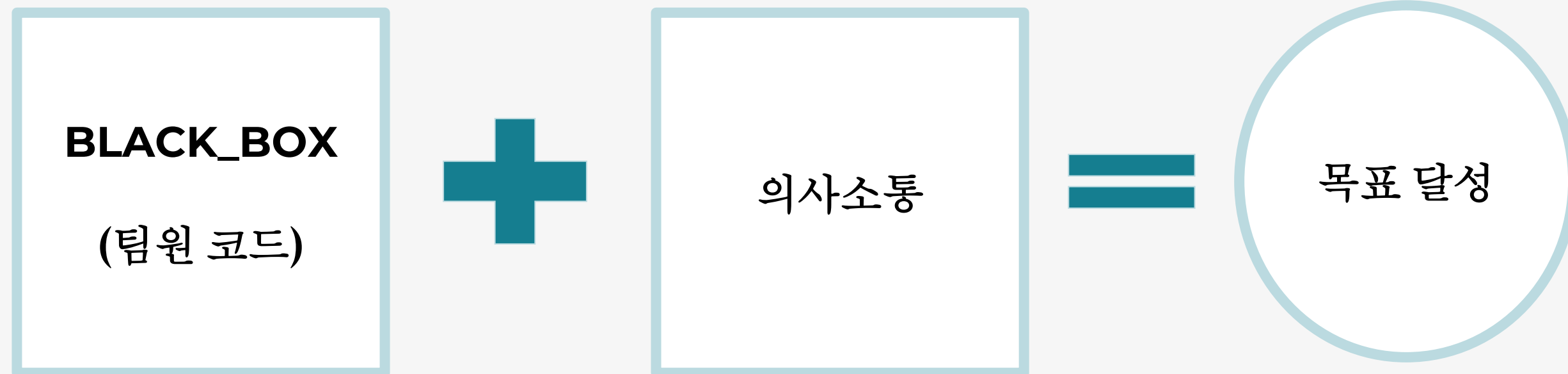


시연 영상

1. 버튼 제어

 


시연 영상

2. UART Watch

 

시연 영상

3. UART StopWatch

 

시연 영상

4. UART Sensor

